

Universidad de San Carlos
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Organización Computacional
Laboratorio
Auxiliar Diego Josue Berrios Gutierrez

Documentación

Práctica 1

Grupo # 4

Nombre:	Carné:
Erick Eduardo Machán Sagüi	199212618
Jorge Rolando Ambrosio Perez	201700408
Gerber David Orellana Ruiz	201701085
José Carlos I Alonzo Colocho	201700965
José Alejandro Lorenty Herrera	201800469

Circuitos con compuertas creadas por transistores

1. $((A \text{ OR } B) \text{ AND } C) \text{ XOR } ((D \text{ AND NOT } C))$

					W	X	Y	Z
A	B	C	D	NOT C	A OR B	W AND C	D AND NOT C	X XOR Y
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1

2. $(A \text{ NAND } B) \text{ NOR } (\text{NOT } A \text{ NAND } C)$

				H	J	K
A	B	C	NOT A	A NAND B	NOT A NAND C	W NOR X
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0

3. $(A \text{ NOR } B) \text{ NAND } (A \text{ NOR } \text{NOT } C)$

				L	M	N
A	B	C	NOT C	A NOR B	A NOR NOT C	W NAND X
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

4. $(\text{NOT } A \text{ OR } A) \text{ AND } (B \text{ OR } \text{NOT } B) \text{ AND } C$

			V	W	X	Y	Z	
A	B	C	NOT A	NOT B	V OR A	B OR W	X AND Y	Z AND C
0	0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1

5. $\text{NOT } ((A \text{ AND } B) \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } C))$

			W	X	Y	Z	
A	B	C	A AND B	NOT A	X AND C	W OR Y	NOT Z
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0

Circuitos con compuertas tradicionales

1. ((A AND B) XOR C) NAND (NOT A XOR (C NOR B))

			U	V	W	X	Y	
A	B	C	NOT A	A AND B	V XOR C	C NOR B	U XOR X	W NAND Y
0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0	1

2. $((B \text{ AND } A) \text{ XOR } (C \text{ OR } B)) \text{ OR } (C \text{ XOR } (B \text{ NAND NOT } A))$

			1	2	4			5	
C	B	A	B AND A	C OR B	1 xor 2	NOT A	B NAND NOT A	cxor(bnandnota)	4 or 5
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0

3. $((A \text{ OR } B \text{ OR } C) \text{ AND } (A \text{ OR } C)) \text{ AND NOT}((A \text{ OR } B \text{ OR } C) \text{ AND } (A \text{ OR } C))$

[illegible]

4. NOT(A OR (B AND NOT C)) AND NOT((A AND NOT B) OR (B NOR C))

						G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	B	C	A'	B'	C'	A+B	G+C	G+C'	A'+B	J+C	A'+B'	L+C	H*I	N*H	O*M	P*K
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

5. (A OR B OR C) AND (A OR B OR NOT C) AND (A OR B OR C) AND (NOT A OR B OR C) AND (NOT A OR NOT B OR C)

					F	G	H	I				K			M
A	B	C	B'	C'	B * C'	A * B'	(B + C)'	A + F	I'			G + H	K'		I' * K'
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1			1	0		0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1			0	1		1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0			0	1		0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1			0	1		1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	0			1	0		0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0			1	0		0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0			0	1		0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0			0	1		0